الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية بن ناعة السعيد عين الحجل التاريخ:2021/02/28

#

وزارة التربية الوطنية اختبار الأول في مادة :التكنولوجيا (هندسة كهربائية) الشعبة: تقني رياضي

المدة: ساعتين

الموضوع: نظام آلى لتوضيب زيت صناعي في دِلاء

I - دفتر الشروط:

1-I هدف التألية: يهدف النظام إلى ملء دلاء بالستيكية ذات سعة 5 لتر بالزيت الصناعي، غلقها وعدها ثمّ إخلائها.

2-I المواد الأولية: - زيت محضر مسبقا - دلاء بالستيكية فارغة - أغطية معدنية.

I-3 الوصف:

- أ النظام: يحتوى النظام على 5 مراكز وهي:
- مركز (1): تدوير الصحن. مركز (2): التقديم. مركز (3): الملء.
 - مركز (5): العد والإخلاء. – مركز (4): الغلق.

ب- التشغيل:

- تأتى الدِلاء إلى مركز التقديم عبر قناة عمودية، حيث يتمّ تحويلها من مركز إلى آخر بواسطة صحن دوار.
 - يُفتح الكهروصمام E_{V1} لمدة 10 ثوان، ثمّ يُفتح الكهروصمام E_{V2} لمدة 10 ثوان.
 - يُغلق الدلو بو اسطة الر افعتين B و B .
- تُدفع الدِلاء المملوءة بو اسطة الرافعة D إلى بساط يديره المحرك M_1 ، لتحول إلى طبع تاريخ الإنتاج ومدة صلاحية الاستهلاك على الغطاء بعدد 12 دلوا (خارج النظام المدروس).


ملاحظة: عند بلوغ كمية الزيت في الخزان المستوى الأدني ٧٥، يتمّ التنبيه عنه بواسطة جرس.


- عاملان دون اختصاص، يقومان بتزويد القناة العمودية بالدِّلاء الفارغة، وملء الخزان عندما يدق جرس التنبيه.

5-I الأمن: حسب الاتفاقيات المعتمدة والمعمول بها.

4-I الاستغلال: - عامل مختص للقيادة و الصيانة الدورية .

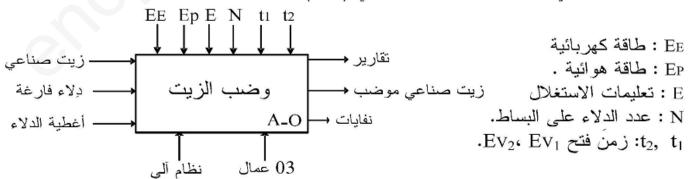II - التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة: نشاط بياني (A-O).



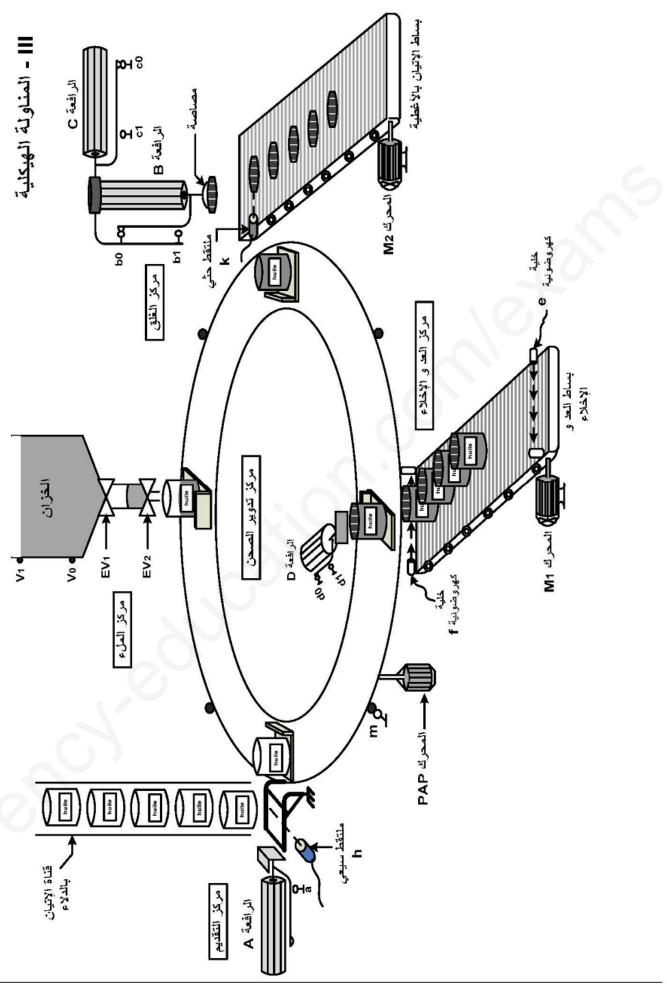

الصفحة 2 من 8


 ${f VI}-$ الاختيار ات التكنويو جية للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتفطات


الأشغولة	المنفذات	المنفذات	विग्निस्
تدوير	MPAP. محرك خطوة– خطوة	SAA1027	m: ملتقط نهایة شوط یکشف عن دوران الصحن بزاویة 90°.
التقديم	A: رافعة أحادية المفعول	dA:موزع كهروهوائي3/2 أحادي الاستقرار.	a: ملتقط پكشف عن خروج ساق الرافعة A. الرافعة A. بكشف عن حضور يكشف عن حضور الدلو الفارغ في مركز التقديم.
الملء	EV1: كهروصمام.	الكهر وصمام ملامس الكهر وصمام مكلات الكهر وصمام ملامس الكهر وصمام مكلات 1.1 مؤجلة 1.	$E_{ m V_1}$ ومن فتح $1:t_1$ $(t_1 = 10s)$ $E_{ m V_2}$ ومن فتح $1:t_2$ $(t_2 = 10s)$
रिसुं	B: رافعة مزدوجة المفعول مزودة بمصاصة هوائية. بمناصة هوائية. C وافعة مزدوجة المفعول. C مباشر، اتجاه واحد للدوران. مباشر، اتجاه واحد الدوران.	'dB'،dB' موزع كهروهوائي 24V- ثنائي الإستقرار ~24V. 4C- موزع كهروهوائي 24V- ثنائي الإستقرار ~24V. 24V- كلامس كهرومغناطيسي	الكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة عن دخول وخروج ساق الرافعة A . A . ملتقطا نهاية شوط الكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة A . ملتقط حثي يكشف عن وجود الغطاء.
العد والإخلاء	G : رافعة مزدوجة المفعول M : محرك لا تزامني \mathbb{R}^{-n} إقلاع مباشر، اتجاء واحد للدوران.	†dD،dD،dd 24V. ثنائي الاستقرار ~24V. ملامس كهرومغناطيسي 24V.	الكشف عن دخول وخروج ساق الكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة D. الرافعة على عبروضوئية تكشف عن مرور البولاء. عن وصول البولاء إلى مركز الطبع.

شبكة التعذية: ~3×380V ; 3×380T


V- التحليل الزمنى:

متمن تنسيق الأشغولات (GPN):

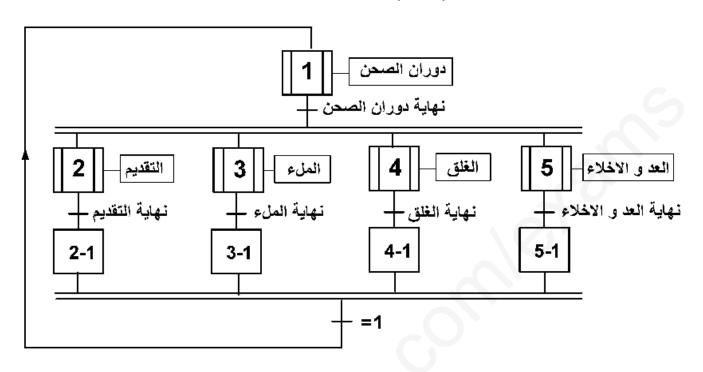


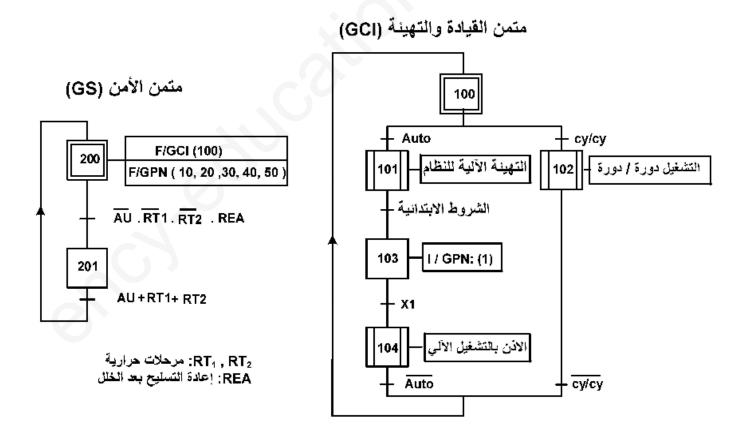

متمن أشغولة 5 (عد وإخلاء الدلاء)

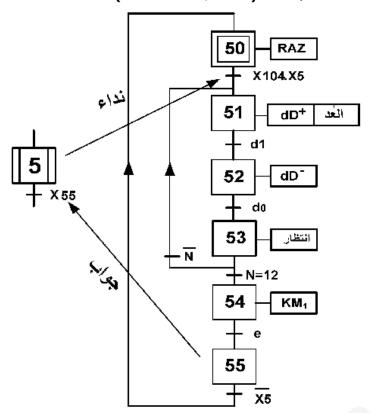


متمن أشغولة 2 (تقديم الدلاء)

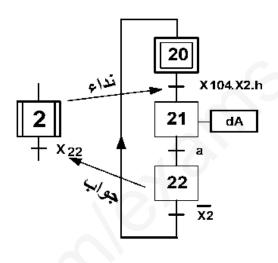

VI - الإنجازات التكنولوجية:

دارة الكشف عن مرور وعد الدلاء:

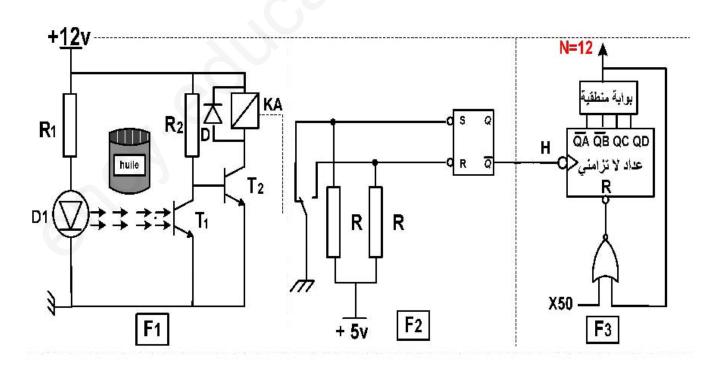

أسئلة الامتحان

التحليل الوظيفي:

س-1 أكمل النشاط البياني التنازلي A-0 على وثيقة الإجابة 2/1 الصفحة 7 من

التحليل الزمني:

س2- ارسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم للأشغولة 3 (أشغولة الملء).

س3- اكتب على شكل جدول، معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 5 (أشغولة عد وإخلاء الدِلاء) الصفحة 5 من 8

س4− ارسم تدرج المتامن (GS-GCI-GPN).

إنجازات مادية:

-5 لماذا استعملنا ملتقط سيعي (h) وآخر حثى (k) في المناولة الهيكلية الصفحة 2 من 8 ?

دارة الكشف عن مرور وعد الدلاء (الصفحة 17/5).

F3 و F3 هي وظيفة كل من الطوابق F1 ، F3 و F3?

در اسة الطابق F1 الصفحة 5 من 8

س7- ما هو دور كل من العناصر التالية:

- المقاومة R1 - الصمام D - المقحل T2 ؟

س8- احسب قيمة المقاومة R_1 ، علما أنّ خصائص الثنائي D_1 هي (9mA;1,2V).

-9 ما نوع البوابة المنطقية المستعملة مع مخارج العداد في تركيب الطابق -9

س10- أكمل رسم دارة العداد اللامتزامن لعد 12 دلوا على وثيقة الإجابة 2/2 الصفحة 8 من 8 -

A المنفذ المتصدر ودارة استطاعة الرافعة A المنفذ المتصدر ودارة استطاعة الرافعة A للأشغولة A على وثيقة الإجابة A الصفحة A من A.

دراسة الميكرومراقب:

نرغب في تجسيد الأشغولة 2 بالتكنولوجيا المبرمجة باستعمال المكرومراقب PIC 16F84A

على وثيقة الإجابة 2/2 الصفحة 8 من 8

س12− فسر مدلول رموز الــ: PIC 16F84A.

س13- أتمم كتابة التعليمات والتعليقات الخاصة ببرنامج تهيئة المداخل والمخارج للميكرومراقب.

محرك الاخلاء والعد M1 : يحمل الخصائص التالية اقلاع مباشر اتجاه واحد للدوران

.0.5 A; 1425 tr/min; 380/220 50 Hz; 0.5kw

س14: ماهو نوع الاقران المناسب للمحرك على الشبكة؟ علل اجابتك.

س15: من خلال خصائص المحرك M1, فسر المقادير المسجلة على لوحة موصفات المحرك.

س16: في جدول الاختيارات التكنولوجية ماذا يعني التعيين 2/4 للموزع الكهرو هوائي dD؟


الآلي المبرمج الصناعي API:

س16: اكمل البرنامج المقترح للتحكم في محرك الغلق M2 بلغة الملامس (ladder) على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 9/9). المداخل: (Inputs(I) و المخارج:(Outputs(O)


الصفحة 6 من 8

وثيقة الإجابة 2/1


ج1: التحليل الوظيفي التنازلي:

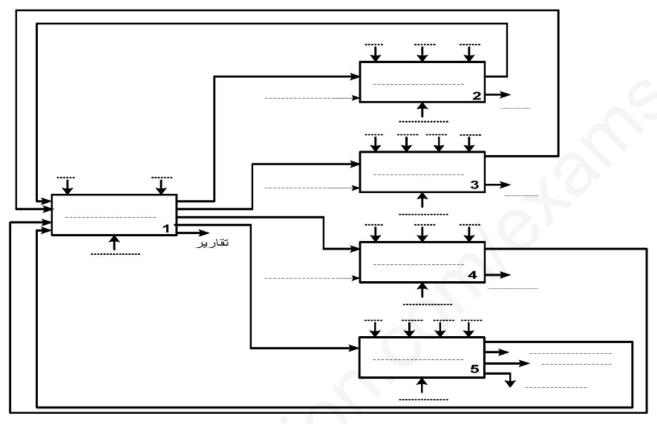

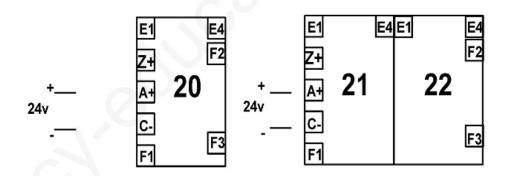ج11- رسم المعقب الكهربائي وربط المنفذ المتصدر ودارة استطاعة الرافعة A.




-X200-

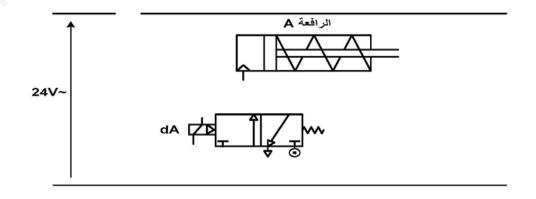

الصفحة 7 من 8 3as.ency-education.com

ج10- دارة العداد اللامتزامن لعد 12 دلوا

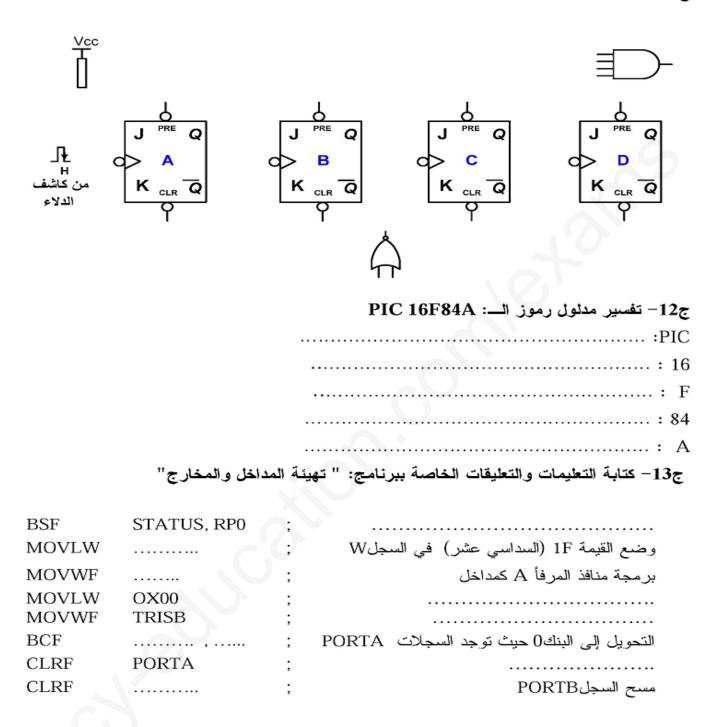

ج16/:دارة التحكم في محرك الغلق باستعمال الآلي المبرمج الصناعي بلغة الملامس (ladder).

