الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية قسنطينة

السنة الدراسية: 2022/ 2023

ثانوية ماسينيسا

وزارة التربية الوطنية

امتحان الفصل الثالث

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

الحدة: 04 ساعات - · · - · · · · · · · · · · · ·

باسم الله وتوكلت عليه

على المترشح ان يختار احد الموضوعين الآتيين الفصل الثاني لثانوية بن شبيرة – بوسعادة - الموضوع الأول: نظام آلي للقولبة المتعمل كل الوقت الممنوح لك وقبل كل شيء قل الممنوح لك وقبل كل شيء قل

يحتوي الموضوع على13 صفحة.

- ملف العرض من الصفحة 23/01 إلى الصفحة 23/9.
 - العمل المطلوب الصفحات 23/10 و 23/11.
 - وثائق الإجابة الصفحات 23/12 و 23/13.


دفتر الشروط:

1. الهدف من التألية: يهدف النظام الآلي الإنتاجي إلى تشكيل قوالب حلوى من البلاستيك تستعمل في المجال الصناعي الغذائي وذلك بصفة آلية مستمرة، منتظمة وتوضيبها في صناديق جاهزة للتسويق، مع مراعاة شروط الجودة.


وصف التشغيل: بعد العمل التحضيري من ملء للخزان بحبيبات البلاستيك (granulés de plastique) الذي يكشف عنها الملتقط p إضافة إلى أنبوب الحقن فارغ. ينطلق النظام الإنتاجي الآلي في العمل مباشرة بعد الضغط على زر بداية الدورة Dcy وفق العمليات التالية:

- الأشغولة 1: غلق قالب التشكيل وتفريغ حبيبات البلاستيك.
 - الأشغولة 2: تسخين حبيبات البلاستيك ودوران البرغي.
- الأشغولة 3: حقن عجينة البلاستيك في قالب التشكيل (القولبة).
 - الأشغولة 4: تبريد قالب التشكيل ثم فتحه.
 - الأشغولة 5: إجلاء صندوق القوالب البلاستيكية الجاهز.
- توضيحات حول تشغيل الأشغولة 2: تبدأ هذه العملية بواسطة تسخين حبيبات البلاستيك حتى درجة حرارة مضبوطة $t_1=20$ مدة زمنية $t_1=20$ وتنتهى الأشغولة.

- M_1 عملية M_1 عملية M_1 عملية (القولبة) بواسطة خروج ذراع الرافعة M_1 مع دوران المحرك M_1 لضخ عجينة البلاستيك في قالب التشكيل حتى نهاية المادة الموجودة في أنبوب الحقن (tube d'injection)، ليتوقف بعدها المحرك M_1 عن الدوران مع دخول ذراع الرافعة M_1 وتنتهى الأشغولة.
 - 2. الاستغلال: تشغيل النظام الآلي يستوجب وجود عاملين اثنين (02):
- تقني متخصص: للصيانة الدورية، المراقبة والتهيئة، البرمجة بواسطة API، القيادة والأمن من خلال لوحة التحكم التالية:

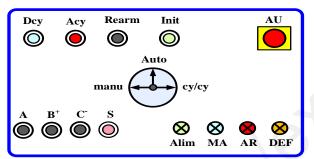

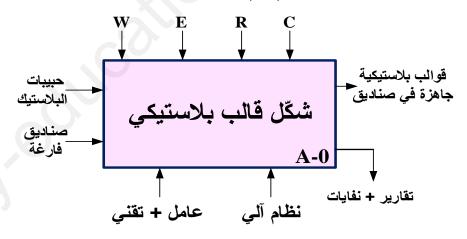- عامل دون تخصّص: ملء الخزان بحبيبات البلاستيك، وضع صناديق فارغة وإجلاء الصناديق الجاهزة.
 - 3. الأمن: حسب القوانين في النظام الدولي(SI) لضمان الأمن الصناعي.
 - 4. الجاهزية: يجب على النظام الآلي الإنتاجي أن لا يتوقف أكثر من 30min في اليوم الواحد.
 - 5. التحليل الوظيفى:
 - 1.6 الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط (٨-٥)



الطاقة (Work \equiv Energie) الطاقة (Work \equiv Energie) الطاقة (Work \equiv Energie) الطاقة (Work \equiv Energie)

: (Consignes d'exploitation) تعليمات الاستغلال : E


التحكم في تشغيل النظام الآلي: -Dcy -Acy - manu -auto -cy/cy

: (Consignes de réglage) التزامات الضبط : R

مراقبة درجة الحرارة -9° C عدّ القوالب البلاستيكية الجاهزة $-1,T_2,T_3-N$ مؤجلات -2مية حبيبات

: Configuration : التشغيل متحكم فيه بواسطة آلى مبرمج صناعى API :

6. المناولة الهيكلية: هيكلة النظام الآلي

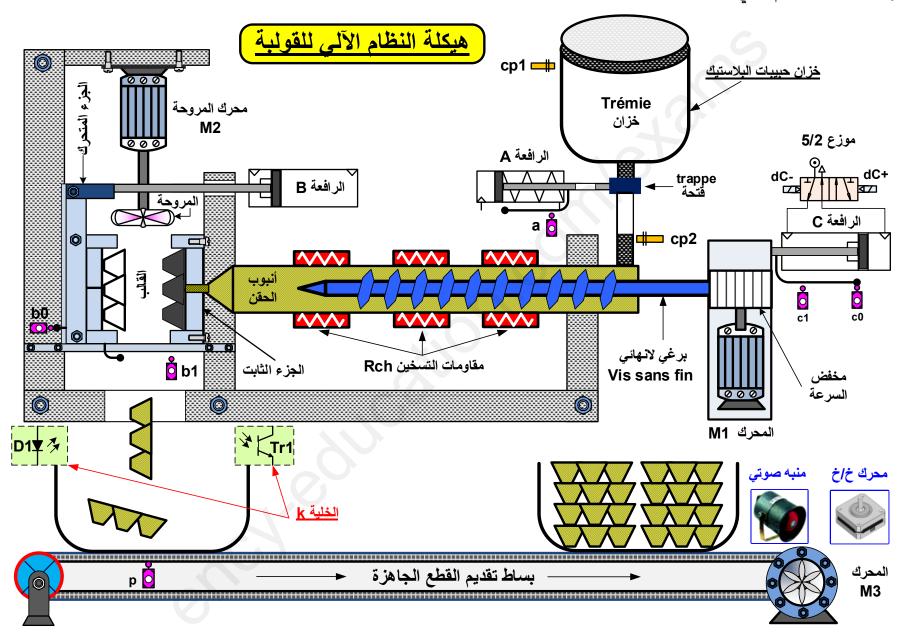

الصفحة 3 من 23

7. جدول الاختيارات التكنولوجية للمنفذات، المنفذات المتصدرة والملتقطات:


| إجلاء صندوق القوالب | تبريد قالب التشكيل | حقن عجينة البلاستيك في قالب | تسخين حبيبات البلاستيك | غلق قالب التشكيل وتفريغ | |
|--|---|---|---|---|-------------------|
| البلاستيكية الجاهز | ثم فتحه | التشكيل (القولبة) | ودوران البرغي | حبيبات البلاستيك | |
| محرك M_3 :محرك M_3 اتجاه واحد للدوران $\Delta - Y$ | B: رافعة مزدوجة المفعول M2: محرك لا تزامني 3~ | C : رافعة مزدوجة المفعول M1 :محرك لا تزامني 3~ | M ₁ : محرك لا تزامني 3~ اتجاه واحد للدوران R _{CH} : مقاومات التسخين | B: رافعة مزدوجة المفعول A: رافعة بسيطة المفعول | المنفذات |
| KM _Y KM _∆ KM: ملامسات كهربائية ~ 48v للتحكم في المحرك T ₃ : مؤجلة | *dB: خروج ذراع الرافعة 240: ملامس كهربائي ~ 24v للتحكم في المحرك T2: مؤجلة | : ملامس كهربائي KM ₁ : ملامس كهربائي ~ 24v للتحكم في المحرك dC : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهربائي ~ 24v dC : خروج ذراع الرافعة dC : دخول ذراع الرافعة | KM ₁ : ملامس كهربائي ~ 24v للتحكم في المحرك KR: ملامس استطاعة كهرومغناطيسي للتحكم في مقاومات R _{CH} | dB: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهربائي ~ 24v dB db دخول ذراع الرافعة dB موزع 3/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهربائي ~ 24v dA | المنفذات المتصدرة |
| t ₃ = 10 s | ملتقط نهاية الشوط: ${f b_0}$ | c ₁ ،c ₀ : ملتقطات نهاية الشوط | $t_1 = 20~{ m s}$ ملتقط حراري $	heta = 100 { m ^{\circ} C}$ | b ₁ 'a: ملتقطا نهاية الشوط cp ₂ : يكشف عن كمية حبيبات البلاستيك | الملتقطات |


القيادة والأمن:

، Init ، Dcy ، cy/cy ، AU ، بترتیب، الیدوی بدون ترتیب S : ضواغط التشغیل الیدوی بدون ترتیب A, B^+ , C^+ ، manu ، Acy ، Auto ، Ream N=0 مرحلات حراریة ، N=0 : إرجاع العداد إلى الصفر N=0.

شبكة التغذية: 230/400V~ -50Hz


الصفحة 4 من 23

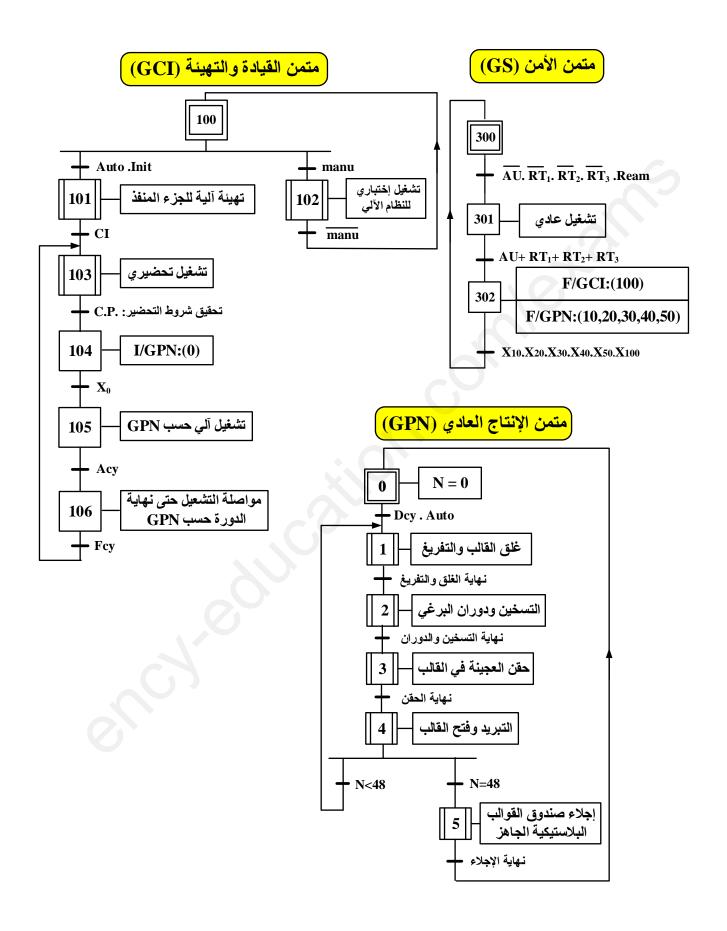

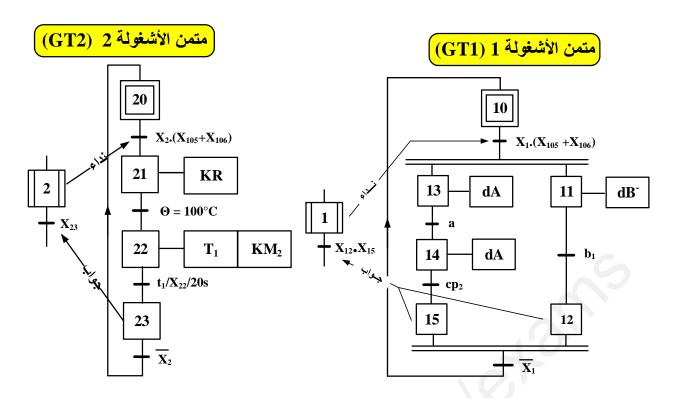


9 إنجازات تكنولوجية: (التحليل المادى)

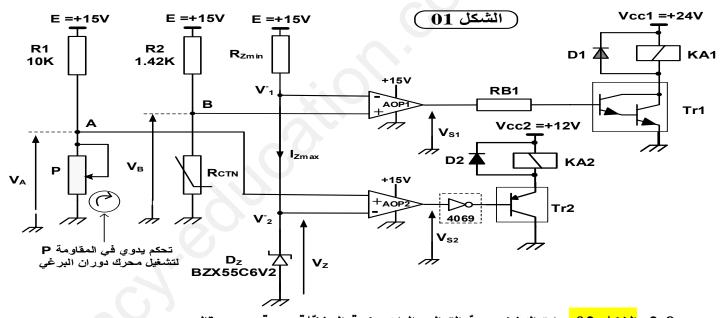
1.9. الشكل 01: دارة مراقبة درجة الحرارة داخل أنبوب الحقن.



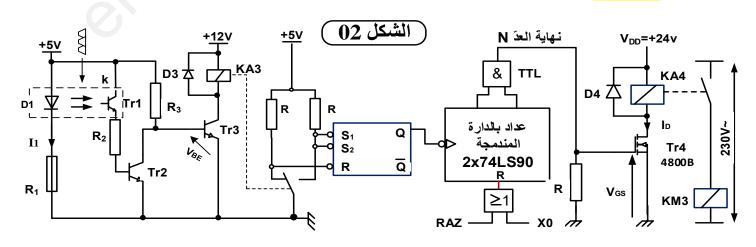2.9. الشكل 02: دارة الكشف وعد القوالب البلاستيكية المشكّلة بسعة N=48 قالب.




الصفحة 6 من 23

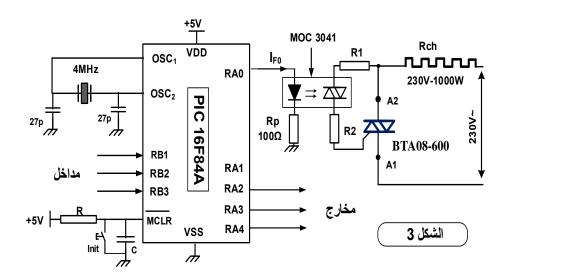


3.9. الشكل 03: دارة الميكرومراقب دارة الميكرومراقب PIC16F84A والترياك للتحكم في استطاعة مقاومات التسخين

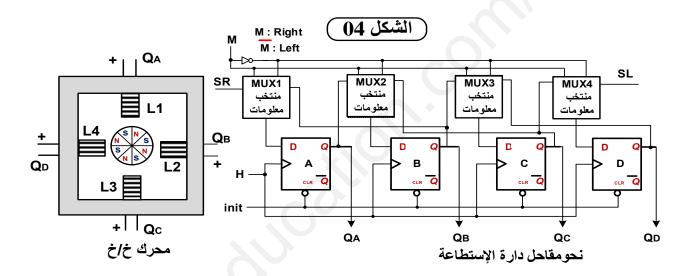4.9. الشكل 04: التحكم في المحرك خ/خ بواسطة سجل إزاحة ثنائي الإتجاه.



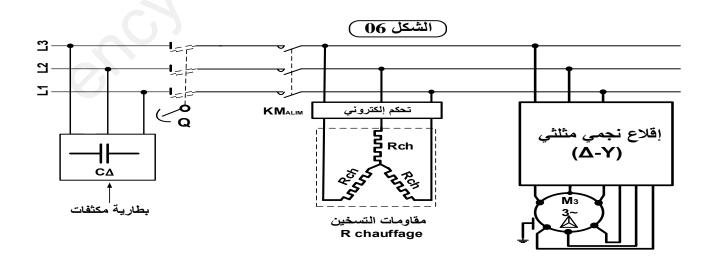10. ا<mark>لشكل 05:</mark> شبكة التغذية <mark>230/400V~ - 50Hz</mark>



الصفحة 7 من 23

10. الملاحق:


جدول 01: خصائص المقاحل (Transistors)

| 2N2222 NPN | $\begin{array}{c} V_{CEmax} \!\!= 40V \\ V_{CEsat} \!\!\!= 0.3V \end{array}$ | $P_{max} = 500 mW$ | $I_{CMAX} = 800mA$ $V_{BE} = 0.75V$ | $\begin{array}{c} h_{\rm FE} = 100 \\ \beta = 100 \end{array}$ |
|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | V _{DS} (V) | $R_{ m DSON}\left(\Omega ight)$ | I _D (A) | $V_{T}(V)$ |
| MOSFET 4800B | 20 | VGS = 10v 0.0185 | 9 | 3 |
| | 30v | $VGS = 5v \qquad 0.035$ | 7 | 3 |
| DARLINGTON TIP 122 | $V_{CEmax} = 100v$ | $I_{Cmax} = 5A$ | $I_B = 0.1A$ | $h_{FE} = 1000$ |
| BD681S | Darlington | $V_{CEmax} = 100 V$ | $I_{Cmax} = 4 A$ | $V_{BE} = 1.4v$ |
| MCR106 | Thyristor | V _{AKmax} = 600 V | I _{max} = 4 A | Ig= 200mA |
| C122D | Thyristor | $V_{AKmax} = 600 V$ | $I_{\text{max}} = 5 \text{ A}$ | Ig= 30mA |
| BD 435 | NPN | $P_{MAX} = 36 \text{ w}$ | $I_{Cmax} = 4A$ | $V_{CEmax} = 32v$ |
| BD 436 | PNP | $P_{MAX} = 36 \text{ w}$ | $I_{Cmax} = 4A$ | $V_{CEmax} = 32v$ |
| BC107 | NPN | P _{MAX} = 300 mw | $I_{\text{Cmax}} = 200 \text{ mA}$ | $V_{CEmax} = 45v$ |
| BC177 | PNP | P _{MAX} = 300 mw | $I_{\text{Cmax}} = 200 \text{ mA}$ | $V_{CEmax} = 45v$ |

جدول 02: خصائص الترياك-الضوئي (OPTO-TRIAC)

MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

| Rating | Symbol | Value | Unit |
|--|--------|-------------|-------------|
| INFRARED EMITTING DIODE | | | |
| Reverse Voltage | VR | 6 | Volts |
| Forward Current — Continuous | IF | 60 | mA |
| Total Power Dissipation @ TA = 25°C Negligible Power in Output Driver | PD | 120 | mW |
| Derate above 25°C | | 1.41 | mW/°C |
| OUTPUT DRIVER | | | |
| Off-State Output Terminal Voltage | VDRM | 400 | Volts |
| Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 μs, 120 pps) | ITSM | 1 | Α |
| Total Power Dissipation @ T _A = 25°C Derate above 25°C | PD | 150 1.76 | mW mW/°C |

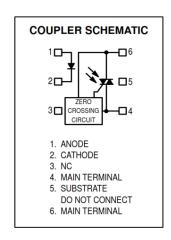

جدول 03: خصائص الترياك(TRIAC)

| المرجع | التيار الأعظمي Imax | التوتر الأعظمي Vmax | تيار القدح الإطارات 2،1 و 3 | تيار القدح الإطار 4 | تيار الإبقاء |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| TIC206 | 4 A | 600 V | 0.9 mA | 2.4 mA | 1.5 mA |
| BTA08-600 | 8 A | 600 V | 50 mA | 100 mA | 50 mA |
| TIC226 | 8 A | 600 V | 2 mA | 20 mA | 5 mA |
| BTA41-700 | 40 A | 700 V | 100 mA | 150 mA | 100 mA |

جدول 04: خصائص المرحلات الكهرومغناطيسية (Relais Électromagnétiques)

| توتر التغذية | التيار الأقصى للتماس | مقاومة الوشيعة | الإستطاعة الإسمية |
|--------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 12VDC | 10A | 360 Ω | 450mW |
| 24VDC | 10A | 600 Ω | 900mW |
| 6 VDC | 10A | 51 Ω | 900mW |

الدارة المندمجة 74LS76 (من وثائق الصانع)

| | ENTREES | | | | | TIES |
|-------|---------|----------|---|---|-----|------|
| CLEAR | PRESET | CLOCK | J | K | Ø | ā |
| 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 |
| 1 | 0 | X | X | X | 1 | 0 |
| 0 | 0 | X | Χ | Х | 1 | 1 |
| 1 | 1 | + | 0 | 0 | QO | Ō |
| 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | → | 1 | 1 | TOG | GLE |
| 1 | 1 | 1 | Х | Х | Q0 | Ō٥ |
| 1 | 1 | 0 | X | Х | Q0 | ā |

Fig. 56. - Table de vérité de chaque bascule JK du circuit intégré 74LS76.

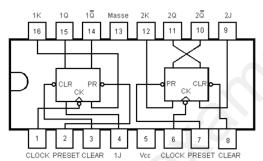


Fig. 55. - Brochage du circuit intégré 74LS76.

الدارة المندمجة 74LS90 (من وثائق الصانع)


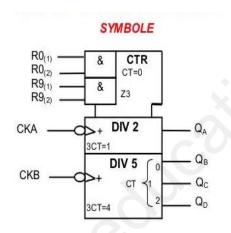


TABLE DE FONCTIONNEMENT

| R0(1) | R0 ₍₂₎ | R9 ₍₁₎ | R9 ₍₂₎ | Q _D | Qc | QB | QA |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|------|----|
| 1 | 1 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Χ | 0 | Х | 0 | | Cor | npte | |
| 0 | Х | 0 | Х | | Cor | npte | |
| 0 | Х | Х | 0 | Compte | | | |
| Χ | 0 | 0 | Х | | Cor | npte | |

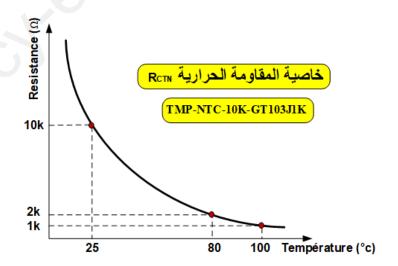

- I. التحليل الوظيفي:
- س1: أكمل ملء التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط A0) على وثيقة الإجابة 1 الصفحة 23/12.
 - II. التحليل الزمني:
 - س2: فستر كل من التعيينات التالية: F/ GPN:(10,20,30,40,50) و (1/GPN:(0) و
 - س3: أنشئ التدرج بين المتامن الثلاثة التالية: GS, GCI, GPN?
 - س4: متى يتحقق الشرط Fcy في متمن القيادة والتهيئة GCl ؟
- س5: أنشئ متمن الأشغولة 3 "حقن العجينة في قالب التسخين" من وجهة نظر جزء التحكم PC؟
- س6: أكمل ملء معادلات التنشيط، التخميل والمخارج للأشغولة 1 "غلق قالب التسخين وتفريغ حبيبات البلاستيك" على وثيقة الإجابة 1 الصفحة 23/12.
- س7: أكمل ربط دارة المعقب الهوائي للأشغولة 1 "غلق قالب التسخين وتفريغ حبيبات البلاستيك" على وثيقة الإجابة 1 الصفحة 23/12.
 - III. التحليل المادى:
 - دارة مراقبة درجة الحرارة داخل أنبوب الحقن: الشكل 01 الصفحة 23/6.
- $V_{\rm R}$ و $V_{\rm B}$ بدلالة كل من (R₁, P,E) و $V_{\rm R}$ بدلالة كل من (R₂, E) بدلالة
 - heta . heta heta و heta heta heta . heta الموافقة لدرجتى الحرارة على التوالى: heta heta و heta heta heta .
 - س10: أكمل ملء تشغيل دارة مراقبة درجة الحرارة داخل أنبوب الحقن على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/13.
 - دارة الكشف وعد القوالب البلاستيكية المشكّلة بسعة 48 قالب: الشكل 02 الصفحة 3/62
 - س 11: أكمل ربط التصميم المنطقي لدارة العداد بالدارات SN74LS90 لعد 48 قالب بلاستيكي مُشكّل على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/13.
 - س12: أكتب المعادلة المنطقية للمدخل R وللمخرج N؟
 - س13: عند نهاية العدّ، أحسب التيار ID المار في وشيعة المرحل KA4 وماذا يمثل هذا التيار؟
 - س14: أحسب الاستطاعة المُبدّدة P_d من طرف المقحل MOSFET 4800B؟
 - دارة التحكم في استطاعة مقاومة التسخين R_{ch} : الشكل 03 الصفحة 23/7.
 - دراسة الميكرومراقب PIC 16F84A
 - س15: أكمل كتابة برنامج تهيئة المداخل و المخارج على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/13.
 - س16: املأ محتوى سجلات الاتجاه TRISA و TRISB على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/13.

- التحكم في المحرك خ/خ بواسطة سجل الإزاحة ثنائي الاتجاه: الشكل 04 الصفحة 23/7
- تتم عملية توضيب الصناديق ووضع ملصقات المنتوج بواسطة محرك خ/خ. (التوضيب خارج الدراسة)

س 17: ما نوع المحرك \pm/\pm ؟ أحسب عدد الخطوات في الدورة Np/tr إذا كان: 1=K2=1. (يعطى: Np/tr=K1.K2.m.p)

نريد تعويض دارة منتخب المعلومات MUX1 بدارة منطقية ذات المعادلة المنطقية التالية: ${f DA}={f SR.\,M}+{f Q_B.\,\overline{M}}$

س18: أكمل ربط التصميم المنطقى للمعادلة المنطقية السابقة على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 24/13.

- دراسة المحرك M3: محرك لا تزامني ثلاثي الطور ذو قفص
 - الخصائص الإسمية للمحرك M₃ في الجدول التالي:

| معامل الإستطاعة: | الإستطاعة الإسمية: | السرعة الإسمية: |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| $\cos \varphi = 0.86$ | Pu = 15kW | n = 2760 tr/mn |
| $\eta = 86 \%$ المردود: | 2: عدد الأقطاب | توبر التغذية: 400V / 690V / 50Hz |

 $m I_N$ من طرف للمحرك؟ ثم تيار الخط الإسمى $m P_{
m I}$

س20: أحسب الضياعات الكلية Ptotal ?

س 21: أحسب العزم المفيد Tu؟

 $C_Y=100~\mathrm{uF}$ أذا كانت C_Λ ثم استنتج قيمة ما دور بطارية المكثفات C_Λ ثم استنتج قيمة ما دور بطارية المكثفات

(ية في الإقران النجمي البطارية في الإقران النجمي \mathbf{C}_{Y}

• دراسة المحول أحادي الطور لتغذية المنفذات المتصدرة:


لتغذية المنفذات المتصدرة في دارة التحكم للآلي المبرمج الصناعي API تم استعمال دارة المحول الذي يحمل الخصائص التالية:


- $P_{10}=8.2 ext{W}$ ، $U_{20}=48 ext{V}$ ، $U_{1}=230 ext{V}$. التجربة $P_{10}=8.2 ext{W}$: قياس المقادير التالية: $P_{10}=8.2 ext{W}$. $P_{10}=8.2 ext{W}$ وماذا تمثّل $P_{10}=9.2 ext{V}$.
- $I_{1\mathrm{CC}} = 0.86 A$ ، $I_{2\mathrm{N}} = I_{2\mathrm{CC}}$ ، $U_{1\mathrm{CC}} = 8.3 V$. التجرية 2: تمّ قياس المقادير التالية:

 $I_{
m 2CC}$ أحسب شدة تيار الثانوي في حالة القصر $I_{
m 2CC}$ ؟

 \mathbf{Z}_{S} الثانوي \mathbf{Z}_{S} الثانوي ي \mathbf{Z}_{S}

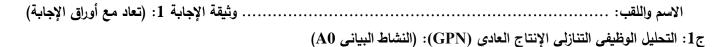انتهى الموضوع الأول تمنياتي لكم بالنجاح في البكالوريا استاذكم: ت/ روستيلة




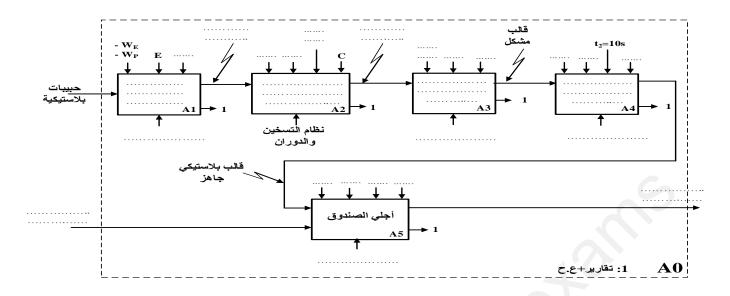

ج6: معادلات التنشيط، التخميل والأفعال للأشغولة 1 " غلق قالب التشكيل وتفريغ حبيبات البلاستيك "

| الأفعال | التخميل | التنشيط | المرحلة |
|---------|---------|----------|---------|
| | | -0) | 10 |
| | | G | 11 |
| | | · O · | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | |) | 15 |

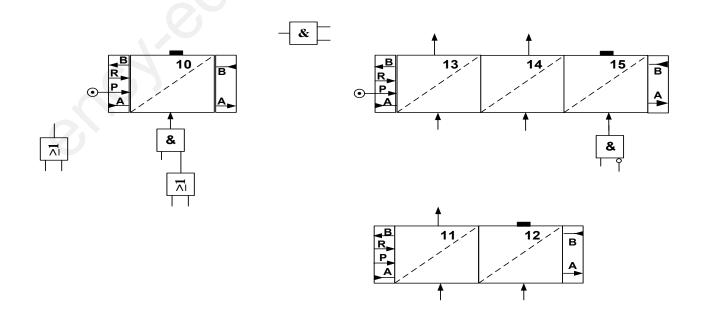ج7: المعقب الهوائي للأشغولة 1" غلق قالب التشكيل وتفريغ حبيبات البلاستيك"




الصفحة 12 من 23

ج10: تشغيل دارة مراقبة درجة الحرارة

| KA_1 حالة | حالة Tr ₁ | قیمة $\mathbf{V_{S1}}$ | قیمة V-1 | قیمة $\mathbf{V}_{\mathbf{B}}$ | حالة المخارج درجة الحرارة |
|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | | | $\theta = 80$ °C |
| | | | | | θ = 100°C |

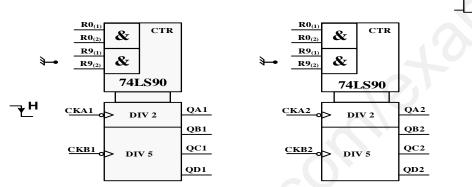ج11: التصميم المنطقي لدارة العداد بالدارات SN74LS90 لعدّ 48 قالب



 $RAZ - \ge 1$

ج15: كتابة برنامج تهيئة المداخل والمخارج

 start
 bsf
 STATUS, RP0;

 movlw
 0x02;


 movwf
 TRISA;

 movlw
 0x0F;


 movwf
 TRISB;

 bcf
 STATUS, 5;

ج16: محتوى سجلات الإتجاه

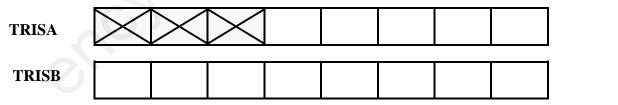

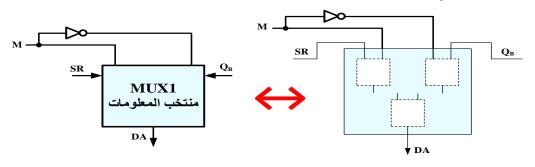ج18: ربط التصميم المنطقى للمعادلة المنطقية



الصفحة 13 من 23

الموضوع الثاني: نظام آلى لتشكيل الزخرفة على قطع معدنية

يحتوي الموضوع على: 11 صفحة

العرض: من الصفحة 23/14 الى الصفحة 19 /23

العمل المطلوب: الصفحات 20 /23، 21 /23

وثائق الإجابة: الصفحات 22 /23 و 23/23

1- دفتر الشروط المبسط:

1-1: الهدف من التالية: يهدف النظام الآلي إلى تشكيل زخرفة على قطع معدنية ووضعها في علب بدقة وبوتيرة سريعة.

- ❖ المواد الأولية: قطع معدنية مصنعة علب
- ♦ الوصف: يحتوي النظام على أربعة أشغولات هي:

الأشغولة 1: تقديم القطعة

الأشغولة 2: تشكيل الزخرفة على القطعة.

الأشغولة 3: تعبئة القطع في العلب

الأشغولة 4: إخلاء العلب.

- ♦ كيفية التشغيل:
- تبدأ عملية الإتيان بالقطعة المعدنية عبر قناة عمودية، حيت يتم تحولها إلى مركز تشكيل الزخرفة بواسطة الرافعة C، ليتم زخرفتها ثم تعبئتها في على ذات (10) قطع.
 - إخلاء العلب يتم بدوران البساط الذي يديره المحرك M والذي يستمر دورانه حتى حضور علبة أخرى وتفعيل الملتقط (m).
 - 1-2: أنماط التشغيل والتوقف:

بعد اختيار النمط Auto الضغط على Dcy هناك حالتين:

1- في حالة قناة غير مملوءة: تبدأ عملية التشغيل التحضيري بملأ القناة بالقطع المعدنية لتنطلق بعدها دورة الإنتاج.


- 2- في حالة قناة مملوءة: تنطلق دورة الإنتاج العادي مباشرة.
- في حالة حدوث خلل في المحرك او الضغط على Au يتم قطع التغذية وتتوقف جميع المنفذات.
- بعد معالجة الخلل والضغط على زر إعادة التسليح Rea وإبطال التوقيف الاستعجالي Au، يحضر النظام من أجل بداية التشغيل وذلك بإخلاء مركز الزخرفة ومركز التعبئة من العلب يدويا من طرف العامل.
 - · بالضغط على Init يتم وضع جميع المنفذات في الحالة الابتدائية.
 - بعد توفر الشروط الابتدائية CI يصبح النظام في الحالة الابتدائية (مهيأ للإنتاج).

ملاحظة: ملء القناة يتم بنظام خارج الدراسة.

1-3: الاستغلال: تحتاج العملية إلى وجود عاملين:

- عامل مختص في القيادة والصيانة والتوقفات الدورية.
- عامل دون اختصاص لوضع ونقل العلب المملوءة بعد إخلائها.

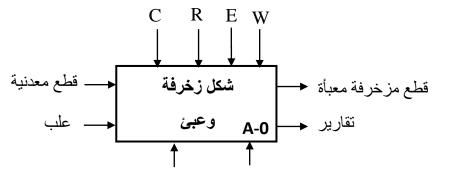1-4: الأمن: حسب المقاييس الدولية الخاصة بأمن المنشآت الصناعية والذي تنص على ما يلي: تمنع معالجة الأمن مباشرة من دارة التحكم أو الآلي المبرمج وإنما تشترط التأثير مباشرة على المنفذات المتصدرة.



عاملان

نظام الي

1-5: التحليل الوظيفي:

● وظيفةالشاملة (العامة) (A-0)


W: طاقة كهربائية وهوائية.

E : تعليمات الاستغلال.

C : أوامر التشغيل

N : R(قطع)

6-1: المناولة الهيكلية:

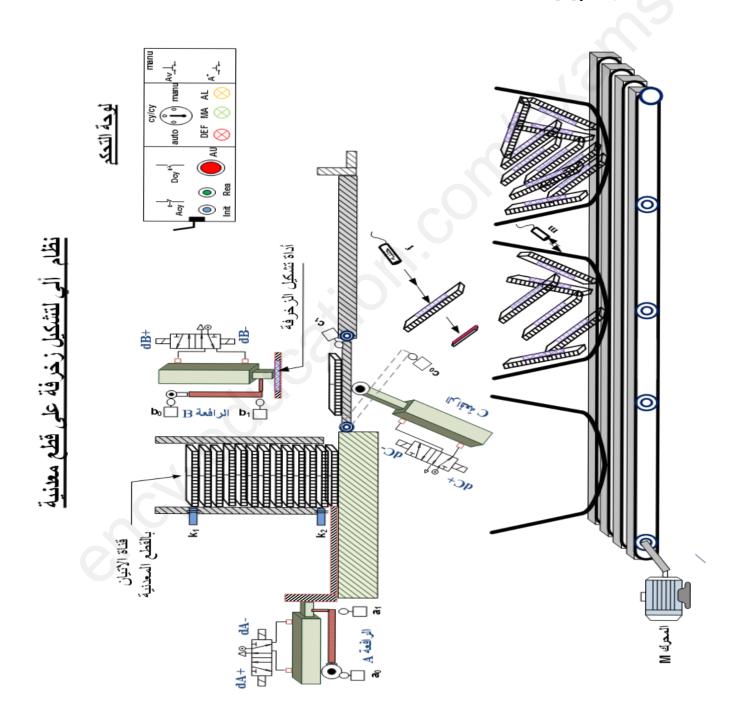

1-7: جدول الاختيارات التكنولوجية:

| اخلاء العلب | تعبئة القطع في العلب | تشكيل الزخرفة | الاتيان | |
|---|---|---|--|-------------------|
| M ₁ : محرك لا تزامني 3~ اتجاه واحد للدوران | C : رافعة مزدوجة المفعول | B : رافعة مزدوجة المفعول | A : رافعة مزدوجة المفعول | المنفذات |
| KM: ملامس كهرومغناطيسي ~24 V | dC: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهربائي ~ 24v dC + dC + للوافعة dC - دخول ذراع الرافعة dC - الرافعة | dB موزع 5/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهربائي ~ 24v dB : خروج ذراع الرافعة dB : دخول ذراع dB : دخول ذراع | dA: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهربائي ~ 24v dA : خروج ذراع الرافعة dA dA : دخول ذراع الرافعة الرافعة | المنفذات المتصدرة |
| m: ملتقط يكشف عن وصول العلبة الى مركز التعبئة | c ₁ ، c ₀ : ملتقطات نهاية الشوط f: ملتقط كهروضوئي لعد القطع | b ₁ ،b ₀ : ملتقطات نهاية الشوط | a ₁ ،a ₀ : ملتقطات نهاية الشوط | الملتقطات |


التحكم والأمن:

AU : زر التوقيف الإستعجالي , Init : زر التهيئة, CI : الشروط الإبتدائية, FC : نهاية الدورة.


Auto/cy/cy : مبدلة إختيار نمط التشغيل (Auto) (جورة/دورة).

RT : المرحل الحراري للمحرك K1 ، M : ملتقط للكشف عن ملء قناة التزويد بالقطع، K2 : ملتقط للكشف عن فراغ قناة التزويد من القطع. H_1 : مصباح برتقالي للكشف عن تغذية النظام ، H_2 : مصباح أخضر للكشف عن بداية التشغيل، H_3 : مصباح أحمر للكشف عن الخلل

- شبكة التغذية:

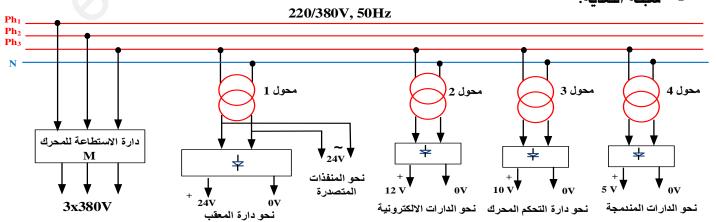


الصفحة 16 من 23

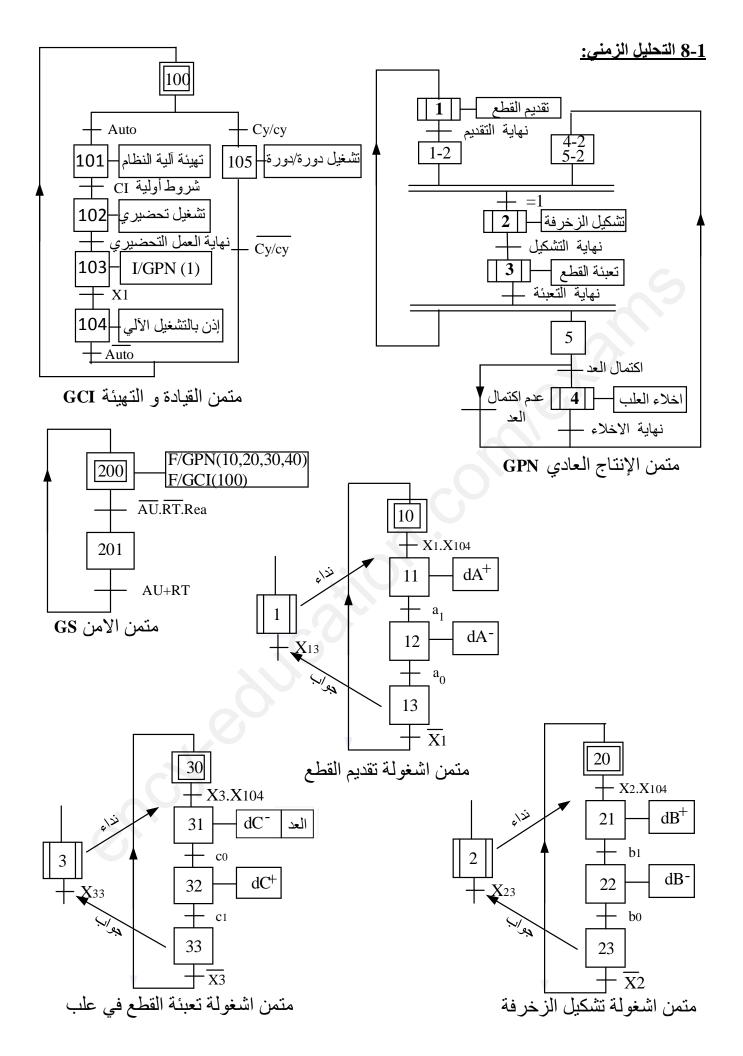


1-9- الإنجازات التكنولوجية:


• دارة الكشف و العد:

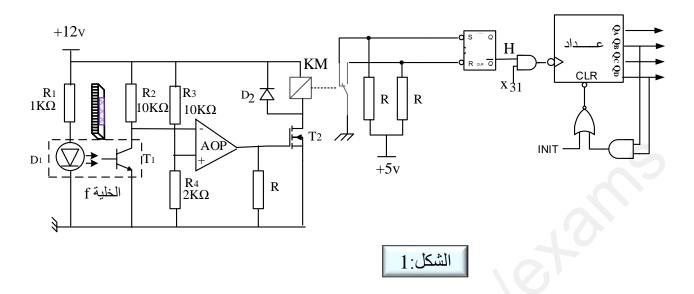

دارة التحكم في المحرك M:

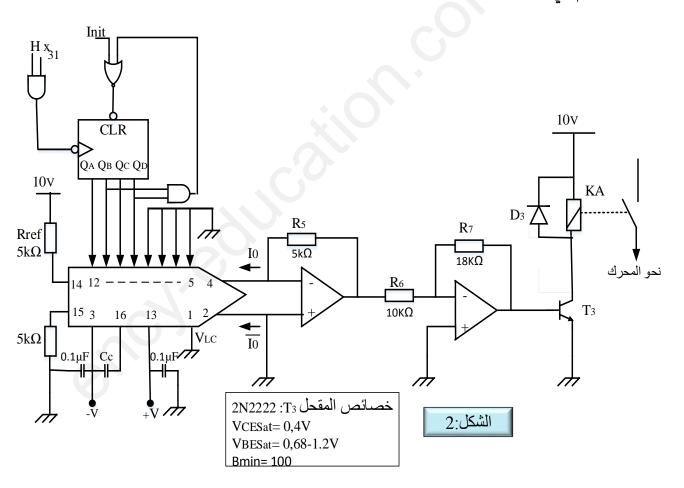


دارة التحكم في الرافعة B:

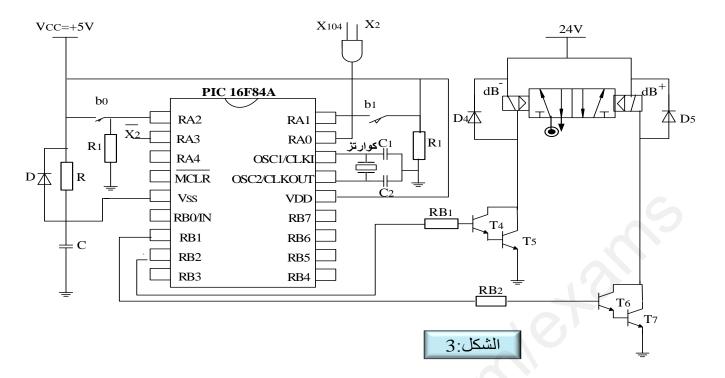


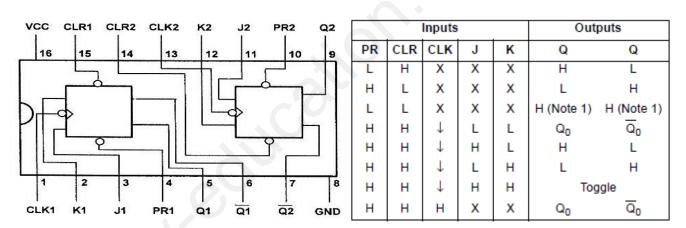1-10 الملاحق:

■ الدرة المندمجة 74112 جدول تشغيل الدرة المندمجة 74112



■ الدارة المندمجة DAC 0800:

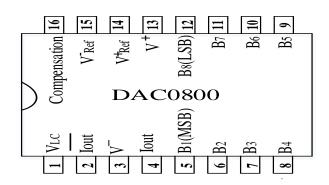

الصفحة 19 من 23

2- العمل المطلوب:

- التحليل الوظيفى:
- س 1 أكمل المخطط البياني التنازلي (A0) على وثيقة الإجابة 1 الصفحة 23/22
 - التحليل الزمني:
- س 2 أنشئ متمن الأشغولة 4 (اشغولة إخلاء العلب) من وجهة نظر جزء التحكم PC؟
- س 3 اكتب على شكل جدول معدلات التنشيط و التخميل والأفعال للأشغولة 3 (تعبئة القطع في علب).
 - س 4 اكمل مخطط جيما (GEMMA) المختصر على وثيقة الإجابة 1 الصفحة 23/22.
 - انجازات تكنولوجية:
- س 5- اكمل رسم دارة المعقب الكهربائي للأشغولة 3 (تعبئة القطع في علب) مع ربط المنفذات والمنفذات المتصدرة على وثيقة الإجابة 1 الصفحة 23/22.
 - نريد كتابة الاشغولة 1 (تقديم القطع) بالمبرمج الآلى.
 - س 6 اكمل جدول تعيينات المداخل والمخارج على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/23
 - س 7 املء متمن هذه الاشغولة من وجهة نظر جزء التحكم باستعمال المبرمج API.
 - حيث نمثل المداخل: (Input (I) والمخارج: (Output (O) على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/23
- نريد كتابة الأشغولة 2 (تشكيل الزخرفة على القطع) بالتكنولوجية المبرمجة باستعمال المكرومراقب PIC16F48A
 - س 8 اكتب محتوى السجل TRISB والسجل TRISA بالكلمة الثنائية الموافقة وبالسداسي عشر
 - على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/23. كل المرافئ غير المستعملة تبرمج كمداخل.
 - س 9 ما هو دور التركيب المكون من المقحلين T_5 و T_4 وما هو اسمه؟
 - دارة الكشف والعد الشكل 1 الصفحة 23/18:
 - س 10 اكمل التصميم المنطقي للعداد اللاتزامني لعد (10) قطع مزخرفة على وثيقة الإجابة 2الصفحة 23/23
 - س 11 اتمم المخطط الزمني للعداد على وثيقة الإجابة 2 الصفحة 23/23
 - س 12 ما هو دور كل من: الدارة المندمجة AOP، م. الدارة المكونة من القلاب RS و ما اسمها؟
 - $.r=600\Omega$ وقيمة مقاومة المرحل $R_{DS(on)}=0.18\Omega$ وقيمة مقاومة المرحل -13
 - دارة المستبدل DAC0800 الشكل 2 الصفحة 23/18:
 - (V_{LC}) 1 بين نوع قطبية المستبدل، وأعط دور القطب 1 14
 - س 15 احسب قيمة الخطوة qv (quantum)، ثم احسب القيمة التماثلية الموافقة للقيمة الرقمية (1010).


- وظيفة التغذية وتحويل الطاقة: تغذى الملامسات المستعملة بمحول كهربائي كتب على لوحة تعليماته ما يلى: 100VA ،220/24 V ،50Hz.
- أجريت عليه تجارب فكانت النتائج كالتالي: التجربة في الفراغ: WI=220V , U20= 26V ,P10=2W
 - تجربة الدارة القصيرة من أجل تيار ثانوي اسمى: I2cc=I2n,Plcc=6W.
 - س 16 احسب نسبة التحويل في الفراغ ثم قيمة الهبوط في التوتر.
 - س 17 احسب شدة التيار الاسمى في الثانوي.
 - المحول يصب تيار اسمى في حمولة حثية تحت توتر 24V و بمعامل استطاعة 0.80.
 - س 18 احسب مردود المحول.
 - $(\cos(\phi)=0.71~,~4.5$ kw (220/380V)~,~3محرك $(\phi)=0.71~,~4.5$ kw $(\phi)=0.71~,~4.5$ kw محرك لاتزامني $(\phi)=0.71~,~4.5$ kw محرك التنائج التالية:

PB=P2=1080W (PA=P1=4260W


س 19 - احسب الاستطاعة الفعالة الممتصة من طرف المحرك M ثم استنتج المردود.

انتهى الموضوع الثاني تمنياتي لكم بالنجاح في البكالوريا استاذكم: ت/ روستيلة


ج1: بيان التحليل الوظيفي التنازلي A0:

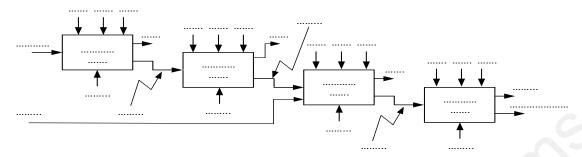

ج4: دليل GEMMA مختصر موافق لدفتر الشروط

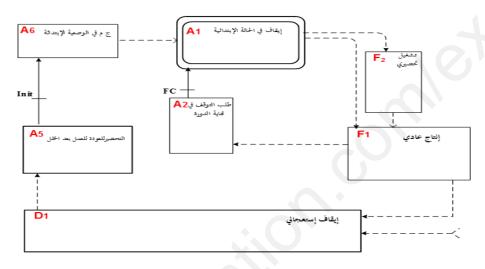

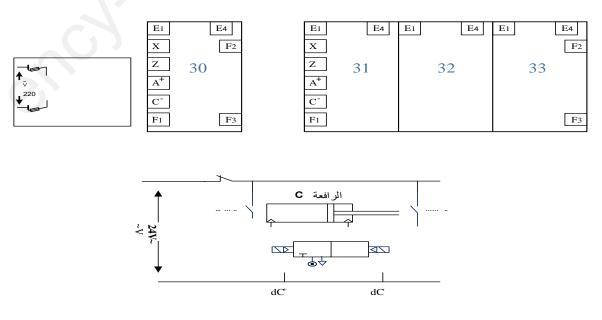ج5- دارة المعقب الكهربائي ودارة المنفذات والمنفذات المتصدرة للأشغولة 3:



الصفحة 22 من 23

